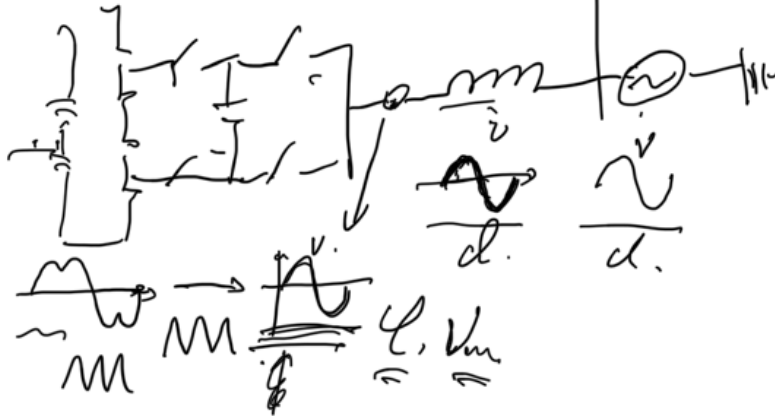


输入: 恒流 (电感)
交流

输出: 恒压 (电容)
直流



去耦电容接入
 U_{AO} (相对于中点)
 $+U_2 \rightarrow U_A$
 $= \frac{m \cos \alpha \sin \alpha}{2}$




$U_{ON} = U_D$

$U_{AO} = U_{AN} + U_{NO}$

$U_{AN} \sim \frac{2 \sqrt{3}}{2} \frac{U_m \cos \alpha \sin \alpha}{2}$

$U_{AO} \neq U_{ON}$

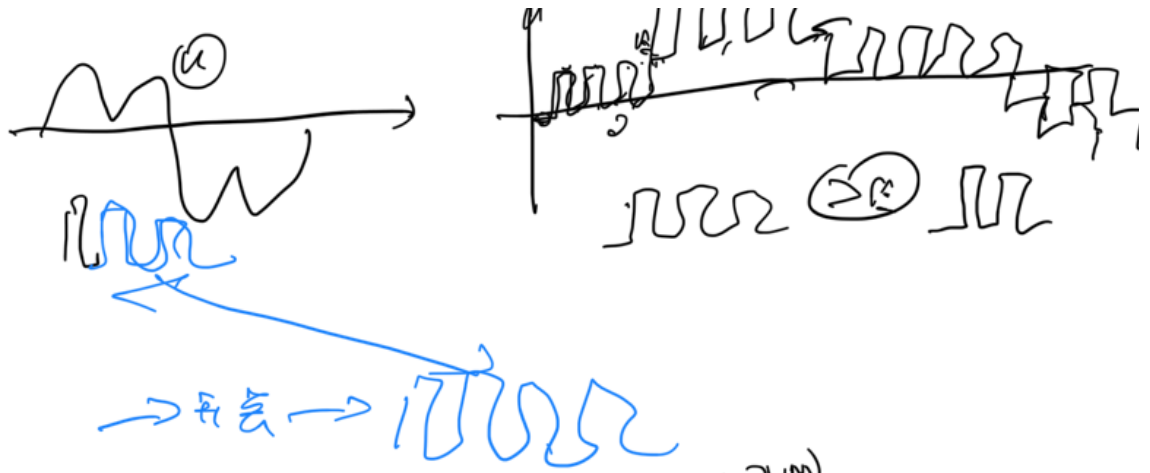$U_{AO} = U_2 + U_1$
 $U_2 = U_{AO} + U_2$
 $U_{AO} = U_2$



比较 } 调制波 = U_{AO} (根据 \sin 调制的 PWM)
 误差三角波 \Rightarrow 载波
 \downarrow 两对
 \downarrow 两对波 (互补)
 比出来的 \Rightarrow 控制开关
 \downarrow
 比较的规则是啥?
 比三角波高 \Rightarrow 见下说明

$$\begin{cases} U_{AO} = \sin(\omega t) + U_2 \\ U_{AO} = \sin(\omega t + \phi) + U_2 \\ U_{AO} = \dots + U_2 \end{cases}$$

$$U_{AN} + U_2 = U_{AO}$$

$$U_{AN} = U_{AO} + U_{ON} = -U_2$$

$$\begin{cases} U_{ON} = -U_{AO} - L \frac{di_N}{dt} - U_{AN} \\ U_{ON} = -U_{AO} - L \frac{di_N}{dt} - U_{AN} \\ U_{ON} = \dots \end{cases}$$

$$U_{ON} = \frac{3U_{AO}}{3} = \frac{U_{AO} + U_{AO} + U_{AO}}{3} + L \frac{d(i_{A1} + i_{A2} + i_{A3})}{dt} + U_{AN} + U_{AN} + U_{AN}$$

1/2

~~1/2~~
0

